

# Trabalho Final de Organização e Arquitetura de Computadores

Bruno Cordeiro Mendes (15/0007094), Bruno Justino Garcia Praciano (13/0006912)  
e Thales Gonçalves Grilo (14/0163603)

11 de dezembro de 2017

## 1 Objetivo

O objetivo desse projeto foi representar uma das implementações do processador MIPS em linguagem VHDL. A implementação em questão é o pipeline, que é um dos modelos mais utilizados atualmente e apresenta uma forma de processar instruções paralelamente. Na representação foram levados em consideração todos as suas etapas de processamento e a comunicação entre essas etapas. Dentro dessas etapas, os componentes que compõem o processador foram representados através de módulos e interligados através de sinais no contexto da linguagem VHDL.

## 2 Implementação

### 2.1 Mux de 4 entradas

Um multiplexador de 4 entradas que será utilizado nas etapas Instruction Fetch (para selecionar o valor que será armazenado em PC), Execute (para selecionar o qual registrador será escrito), Write Back (seleciona o dado que escreverá no registrador destino).

### 2.2 Mux de 2 entradas

Um multiplexador de 2 entradas que será utilizado em dois lugares na etapa de Execução, um mux servirá para escolher o dado que entrará na entrada A da ULA e o outro servirá para escolher o dado que entrará na entrada B da ULA.

### 2.3 ULA

Esse módulo representará a Unidade Lógica Aritmética (ULA) de nosso processador. Nele serão feitas operações como AND, OR, ADD, SUB, SLT, NOR, XOR, LUI e ADDI. Além dos resultados de uma dessas operações, esse módulo fornecerá sinais zero e ovfl, que indicam que a operação gerou um resultado que tenha um bit a mais do que seus operandos, se o resultado é igual a 0 e se houve overflow na operação realizada, respectivamente.

### 2.4 Breg

Esse módulo representará o banco de registradores que contém 32 registradores. As operações com esse banco são limitadas a leitura de 2 registradores simultaneamente e a escrita em um registrador. A escrita possui duas limitações, ela só poderá ocorrer na borda de descida do clock e o registrador 0 possui um valor constante igual a 0, ou seja, não pode escrever nele.

### 2.5 PC

Registrador que armazena o valor de PC. E só muda para o próximo valor com borda de subida do clock.

## 2.6 Somador

Esse componente tem duas entradas de 32 bits. A saída  $s$  dependerá do resultado soma dos dois números recebidos.

## 2.7 Memória de Instrução

A memória de instruções conterà todas as instruções do programa. O endereço vindo do módulo  $pc$  (embora tenha 32 bits, somente 8 são usados para o endereçamento, devido a limitações da FPGA) servirá de referência à instrução nessa memória.

## 2.8 Memória de Dados

A memória de dados conterà todos os dados externos ao processador. As instruções que manipulam essa memória e acessam a mesma por meio de um endereço gerado com os campos da instrução e realizam a operação desejada. Da mesma forma que a memória de instruções, somente 8 bits são usados para o endereçamento.

# 3 Registradores de Pipeline

### 3.1 IF/ID

Esse registrador terá a tarefa de armazenar durante um ciclo de clock os valores de  $pc + 4$  e da instrução.

### 3.2 ID/EX

Durante um período de clock, esse registrador deverá armazenar os sinais de controle que serão utilizados nas etapas EX, MEM e WB. Ele deverá armazenar também os valores de  $pc + 4$ , dos registradores  $rs$  e  $rt$  vindos do banco de registradores, do campo  $shamt$  da instrução, do valor estendido de  $kte$  e dos campos  $rt$  e  $rd$  da instrução.

### 3.3 EX/MEM

Durante um período de clock, esse registrador deverá armazenar os sinais de controle referentes às etapas MEM e WB. Ele também armazenará os valores de  $pc + 4$ , do resultado da ULA, de  $rt$  e do registrador destino escolhido por um  $mux4$ , no qual será escrito algum dado.

### 3.4 MEM/WB

Durante um período de clock, esse registrador deverá armazenar os sinais de controle referente à etapa WB. Ele também armazenará o resultado da ULA vindo do registrador EX/MEM, o dado lido da memória de dados, o valor de  $pc + 4$  e o valor do registrador destino.

# 4 Controle

O controle depende da instrução recebida da memória de instruções. E então serão gerados sinais para controlar os componentes no processador. Os sinais de controle foram divididos em três subconjuntos, referentes às 3 últimas etapas do Pipeline (EX, MEM, WB). A lógica de controle é acionada na etapa de Decode da instrução. Nessa etapa existem alguns componentes que precisam de sinais de controle (sinais indicando se a instrução atual é um tipo de jump ou de branch). Então o controlador também mandará sinais para componentes no estágio ID. Os sinais de controle podem definir a lógica tanto jump com instruções  $j$ ,  $jal$  e  $jr$  como de branches com  $beq$  e  $bne$ . Essa lógica, por meio de um circuito combinacional, gerará o seletor do  $mux4$  que contém os diferentes tipos de endereços para serem armazenados em PC.

## 5 Conclusão

Todas as instruções do Tipo-R, LUI, LW, SW, SLT, SLTi foram implementadas e testadas tanto na placa como no MODELSIM, as instruções de desvio (BEQ e BNE) e de saltos (JAL, J, JR, JALR) não foram implementadas.

## 6 Testes

### 6.1 Funções de Acesso a Memória

Para testar as funções de acesso e escrita a memória (SW e LW). Foi utilizado o código na figura 1.

```
.text

    addi $t0, $zero, 4
    nop
    nop
    nop
    addi $t1, $zero, 777
    nop
    nop
    nop
    sw $t1, 0($t0)
    nop
    nop
    nop
    lw $t2, 0($t0)
```

Figura 1: Código em Assembly para teste de funções de memória.

Na primeira subida do clock temos:

 


Figura 2: Primeiro ciclo de instruções.

 


Figura 3: Segundo ciclo de instruções.

 


Figura 4: Terceiro ciclo de instruções.

## 6.2 Funções do Tipo-R, LUI, SLT e SLTi

Para as funções do Tipo-R foi utilizado o código na figura 6.


 
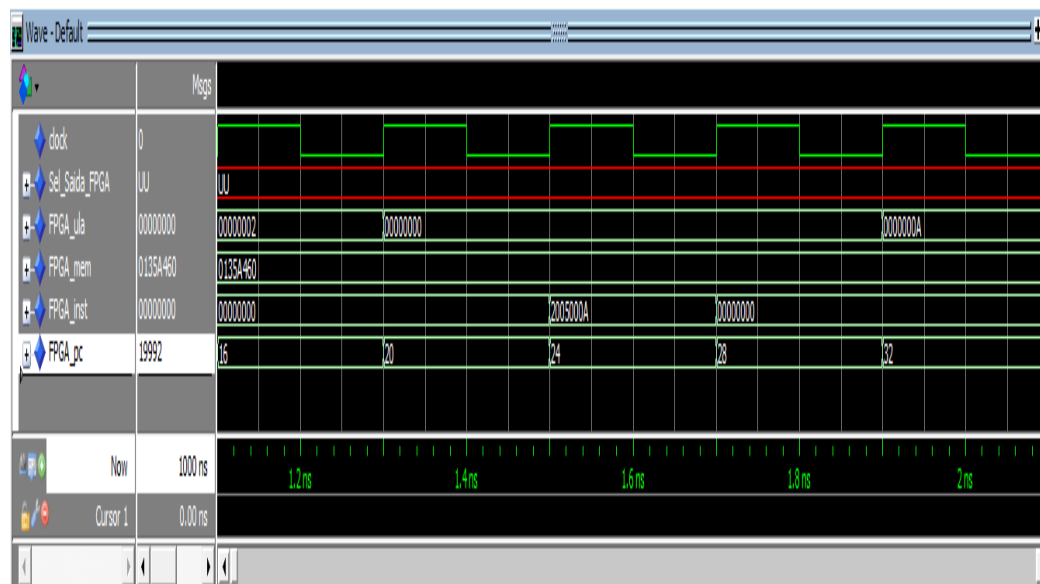


Figura 5: Ciclo final de instruções.

```
.text

    addi $a0, $zero, 2
    nop
    nop
    nop
    addi $a1, $zero, 10
    nop
    nop
    nop
    and  $t1, $a0, $a1
    nop
    nop
    nop
    or   $t2, $a0, $a1
    nop
    nop
    nop
    nor  $t3, $a0, $a1
    nop
    nop
    nop
    xor  $t4, $a0, $a1
    nop
    nop
    nop
    slt  $t5, $a0, $a1
    nop
    nop
    nop
    slti $t6, $a1, 12
```

Figura 6: Código utilizado para testar as funções do tipo-R.

 

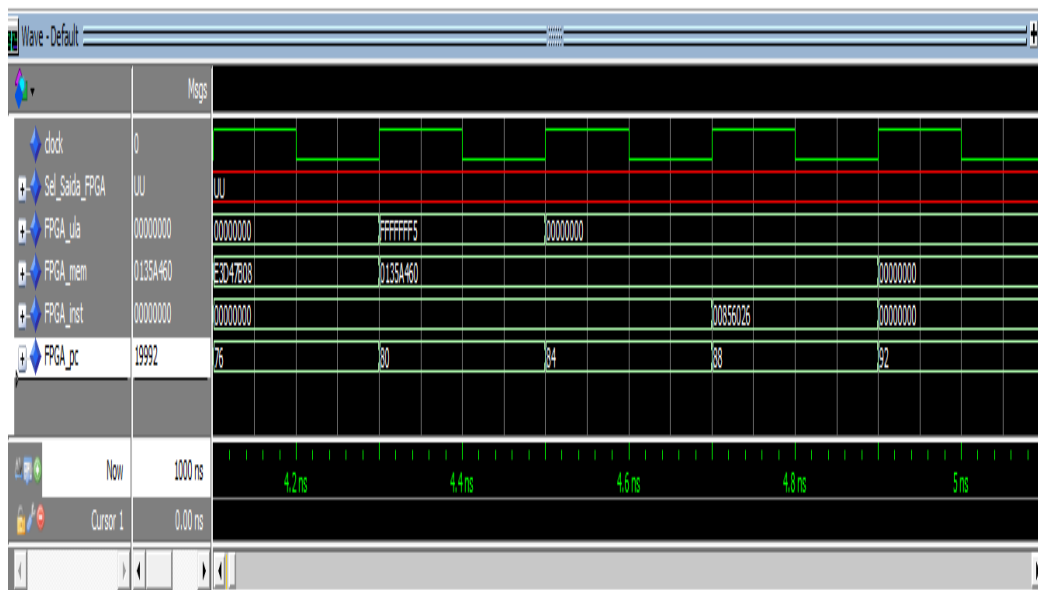


Figura 9: Testando a operação de NOR.

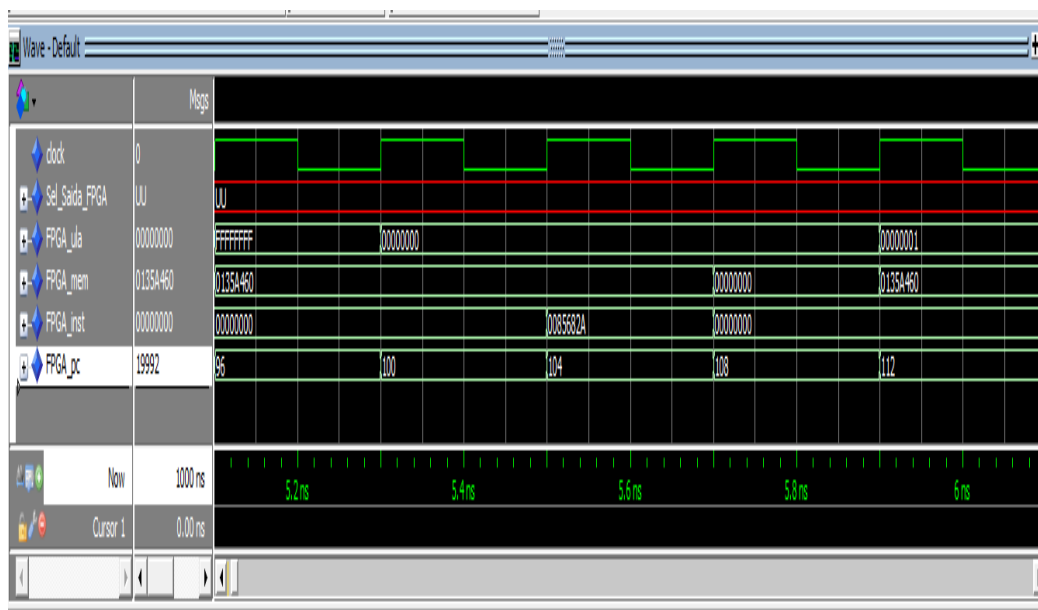


Figura 10: Testando a operação de XOR, SLT e SLTi.

```
.text
    add $a0, $zero, 2
    add $a1, $zero, 10#
    nop
    nop
    nop
    slt $t6, $a0, $a1
    slti $t7, $a1, 12
    lui $t5, 6
```

Figura 11: Código utilizado para testar a função LUI.



